

# CIRCUITOS SEQUENCIAIS


---

# Introdução

- Até aqui, os circuitos lógicos analisados foram circuitos combinacionais, onde a saída depende apenas de uma combinação dos valores instantâneos das entradas.
- Qualquer valor antigo de uma entrada ou da própria saída não tem nenhum efeito sobre a saída instantânea do circuito.
- Isso ocorre porque circuitos combinacionais não possuem nenhuma memória.
- Entretanto, a maioria dos sistemas digitais são constituídos de circuitos combinacionais e também circuitos com memória, os chamados circuitos sequenciais

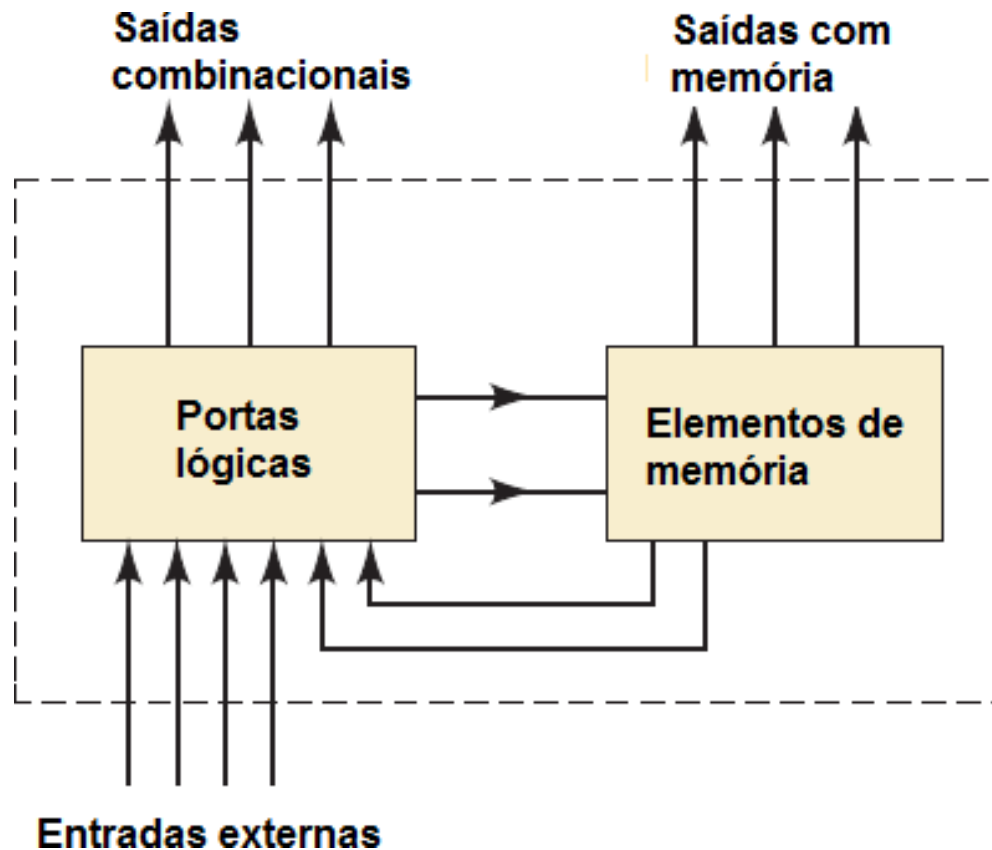
# Introdução

- A figura abaixo mostra um sistema digital genérico contendo lógica combinacional e circuitos de memória.



 
# O Flip-Flop

- Embora uma porta lógica sozinha não possa armazenar informação, uma associação de portas pode resultar em um circuito com memória.
- O elemento de memória mais importante é o Flip-Flop e ele é construído através de portas lógicas.
- Existem diversos arranjos de Flip-flops. Genericamente:



 
# Latch com portas NOR

- O tipo mais básico de Flip-flop é o construído com duas portas NAND ou duas portas NOR. Esse circuito é chamado “Latch”



 
# Latch com portas NOR

- SET = RESET = 0
  - Condição normal de repouso. Nenhuma alteração ocorre nas saídas.
- SET = 1; RESET = 0
  - Faz  $Q = 1$  que permanecerá mesmo que SET volte para zero
- SET = 0; RESET = 1
  - Faz  $Q = 0$  que permanecerá mesmo que RESET volte para zero.
- SET = 1; RESET = 1
  - Faz  $Q = \bar{Q} = 0$ . Se as entradas retornarem para zero simultaneamente, o estado final das saídas é imprevisível.




Set	Reset	Saída
0	0	Sem alteração
1	0	$Q = 1$
0	1	$Q = 0$
1	1	Inválido*

\*Produz  $Q = \bar{Q} = 0$ .

 


# Latch com portas NOR

 - Exemplo 1: Assumindo  $Q = 0$  inicialmente, determine a forma de onda da saída  $Q$  para o latch com portas NOR.



# Latch com portas NOR

 - Exemplo 2: Circuito detector de passagem. Utilizando-se um fototransistor, podemos criar um circuito para detectar a interrupção de um feixe de luz. O feixe de luz incide diretamente na base do fototransistor. Assuma que o latch tem inicialmente o estado  $Q=0$ , pois a chave SW1 foi pressionada momentaneamente. Descreva o que acontece se o feixe de luz for interrompido.






# Questões para Revisão

1. Qual é a condição normal de repouso das entradas de um latch NOR?
2. Qual é o estado ativo das entradas?
3. Quando o latch é “setado” quais são os estados de  $Q$  e  $\bar{Q}$  ?
4. Em um latch NOR, qual é a única forma de fazer a saída  $Q$  mudar de 1 para 0 ?

 
# Latch com portas NAND

- O latch tipo NAND está em estado de repouso quando  $SET=RESET=1$


 
# Latch com portas NAND

- SET = RESET = 1
  - Condição normal de repouso. Nenhuma alteração ocorre nas saídas.
- SET = 0; RESET = 1
  - Faz  $Q = 1$  que permanecerá mesmo que SET volte para nível alto
- SET = 1; RESET = 0
  - Faz  $Q = 0$  que permanecerá mesmo que RESET volte para nível alto.
- SET = 0; RESET = 0
  - Faz  $Q = \bar{Q} = 0$ . Se as entradas retornarem para nível alto simultaneamente, o estado final das saídas é imprevisível.




Set	Reset	Saídas
0	0	Inválido*
0	1	$Q = 1$
1	0	$Q = 0$
1	1	Sem alteração

\*Produz  $Q = \bar{Q} = 1$ .

 
# Latch – Representação alternativa

- O flip-flop S-R com portas NAND possui entradas que são ativas com nível baixo.
- É comum designar as entradas como  $\overline{\text{SET}}$  e  $\overline{\text{RESET}}$ , ou com inversores na representação em bloco.



# Latch com portas NAND




 
- Exemplo 3: Assumindo  $Q = 0$  inicialmente, determine a forma de onda da saída  $Q$  para o latch com portas NAND.




    
# Latch com portas NAND

- É quase impossível obter um contato perfeito em uma chave mecânica, devido ao fenômeno chamado “bounce”.
- Um latch pode ser usado para fazer um circuito “debouncer”.



# Questões para Revisão

1. Qual é o estado normal de repouso das entradas  $\overline{SET}$  e  $\overline{RESET}$  ? Qual é o estado ativo de cada entrada?
2. Quais serão os estados de  $Q$  e  $\overline{Q}$  depois que um flip-flop foi “resetado”?
3. Verdadeiro ou falso? A entrada  $\overline{SET}$  nunca pode ser usada para fazer  $Q = 0$ .
4. No exemplo do detector de passagem, se o flip-flop fosse substituído por um latch NAND, por que o circuito não funcionaria apropriadamente?


# Estado do Flip-flop ao ligar o circuito

- Se o flip-flop estiver em sua posição de repouso ( $S=R=1$  para o latch NAND e  $S=R=0$  para o latch NOR), é impossível prever em qual estado ele estará logo após o circuito ser ligado.
- O resultado vai depender de tempos de propagação, capacitâncias parasitas e carga ligada nas saídas.
- Se um FF deve iniciar em um estado definido para o correto funcionamento do circuito, então ao ligar as entradas SET ou RESET devem ser ativadas momentaneamente.
- Isso geralmente é feito com o envio de um pulso na entrada apropriada.


 
# Exemplo

- Analise e descreva a operação do circuito abaixo:





Switch position	X <sub>A</sub>	X <sub>B</sub>
A	Pulses	LOW
B	LOW	Pulses

# Pulsos digitais


- Como vimos, nos circuitos sequenciais a transição de estado de uma entrada altera a saída e seu estado fica “preso” mesmo que a entrada volte ao estado inativo.
- Os pulsos digitais são usados para causar essa ativação/desativação dos circuitos com memória.
- Se o pulso digital causar seu efeito durante a subida de “0” para “1”, ele é chamado **pulso positivo**.
- Se o pulso digital causar seu efeito durante a descida de “1” para “0”, ele é chamado **pulso negativo**.
- Os circuitos reais geradores de pulsos impõem um tempo de transição de subida e de descida. São os chamados “rise time ( $t_r$ )” e “fall time ( $t_f$ )”.
- A largura do pulso ( $t_w$ ) é o tempo entre os instantes em que o pulso está em 50% do valor.
- O tempo de subida ou de descida é medido entre os instantes em que o sinal varia de 10% para 90% ou vice-versa.

# Pulsos digitais

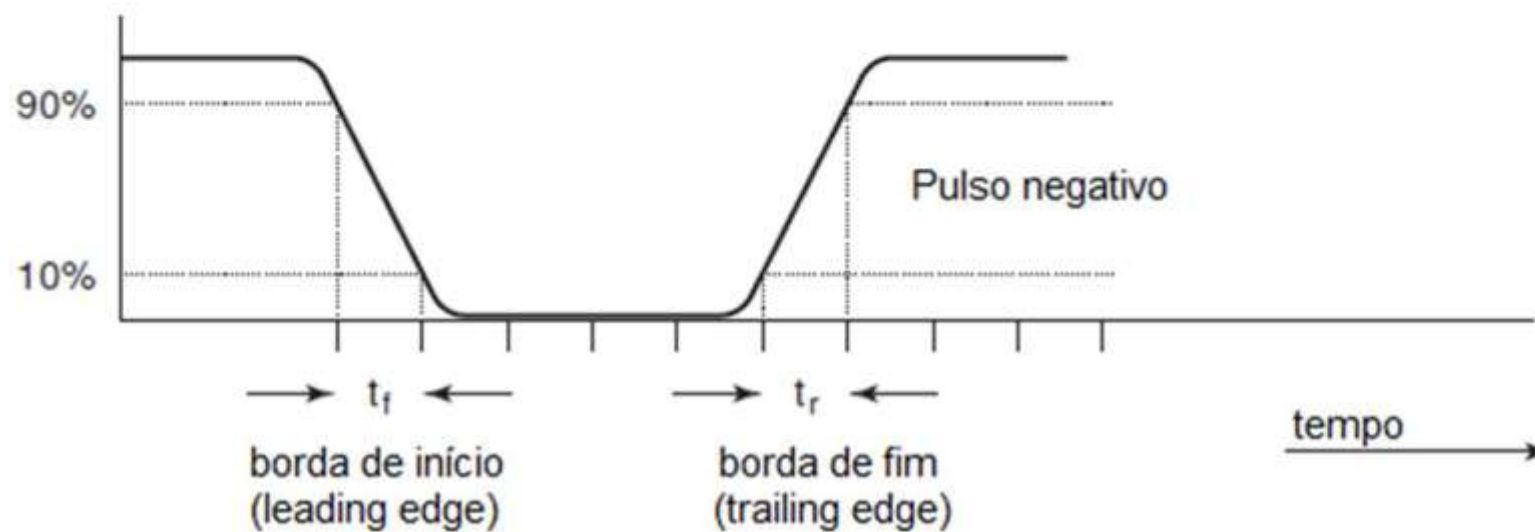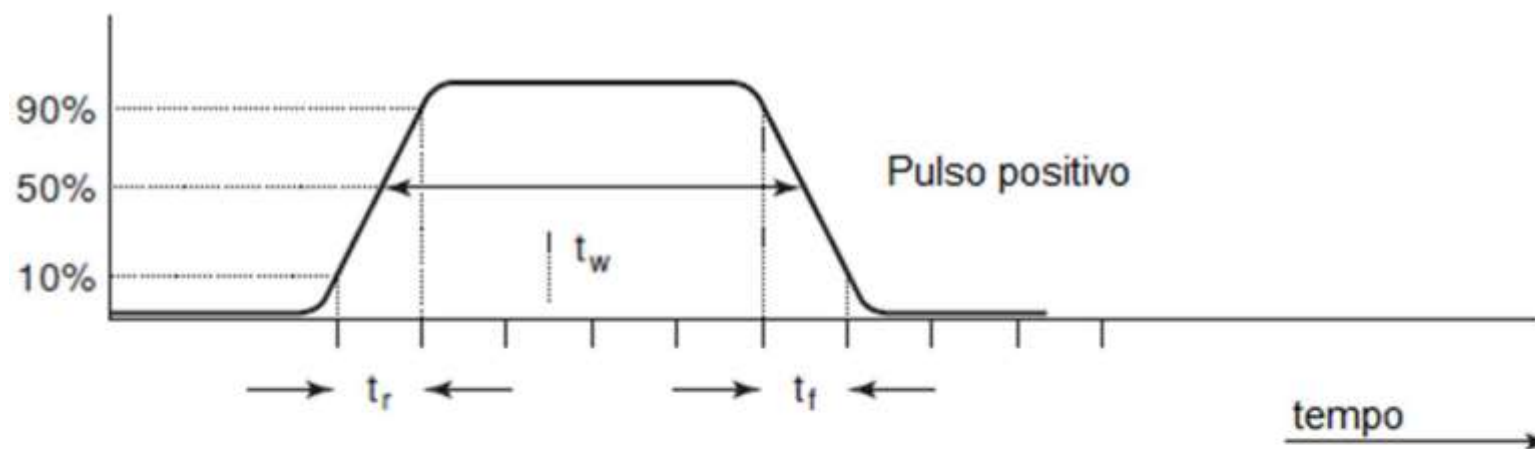

 
# Exemplo

- Desenhe o pulso digital  $\overline{RD}$  de 5V do tipo ativo baixo com os seguintes dados: Tempo de subida  $t_r = 15\text{ns}$ , tempo de descida  $t_f = 10\text{ns}$ , Largura do pulso  $t_w = 50\text{ns}$




 
# Sinais de clock

- Circuitos digitais podem ser **síncronos** ou **assíncronos**
- Em circuitos assíncronos, a saída do circuito pode mudar de estado a qualquer momento.
- Já os circuitos síncronos, o instante exato em que uma saída pode mudar de estado é ditado por um sinal comumente denominado “clock”.
- O sinal de clock possui dois eventos importantes, que são as transições positivas e negativas, que são os instantes que causam mudanças nos circuitos.



  
# Flip-flops com sinal de clock

- Existem vários tipos de flip-flops com clock usados em uma ampla faixa de aplicações
- O sinal de clock é geralmente chamado CLK, CK, ou CP
- Geralmente a entrada CLK possui um pequeno triângulo, indicando que o sinal de clock terá efeito na transição.
- Pode ser ativado pela transição positiva ou negativa.


 
# Tempos de *setup* ( $t_s$ ) e *hold* ( $t_k$ )

- Os fabricantes de CIs especificam duas grandezas importantes:  $t_s$  (setup) e  $t_k$  (hold), que são os tempos que as entradas de controle devem ficar 'no estado desejado antes e depois da transição do clock, para que funcionem corretamente. (Estão na faixa de 5 a 50 ns)






# Questões para Revisão

1. Quais os dois tipos de entradas que um flip-flop com clock possui?
2. O que significa o termo acionado pela borda? (edge-triggered)
3. Verdadeiro ou falso? A entrada CLK irá afetar a saída do flip-flop somente quando a transição ativa da entrada de controle ocorrer.
4. Defina os requisitos de tempo de setup ( $t_s$ ) e tempo de hold ( $t_h$ ) para um flip-flop com clock.



 
# Flip-flops S-R com clock

- O flip-flop S-R com clock somente mudará seu estado no momento da transição do clock.




Entradas			Saída
S	R	CLK	Q
0	0	↑	$Q_0$ (sem alteração)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	ambíguo

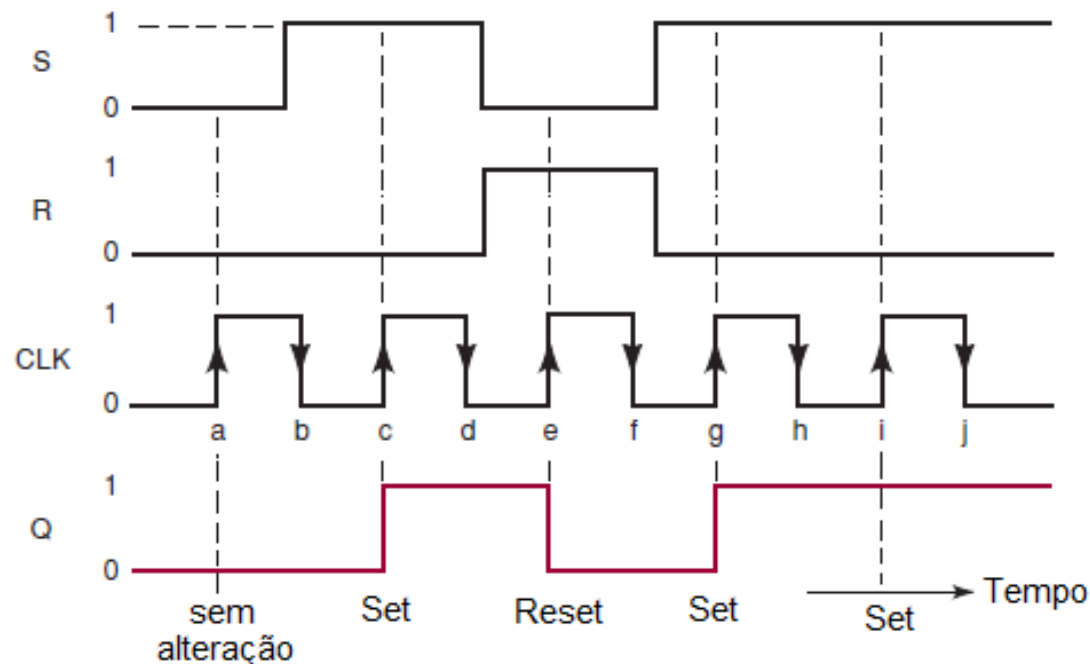$Q_0$  é a saída antes da ↑ do clock.  
↓ do clock não altera a saída Q


 
# Flip-flops S-R com clock


- No circuito anterior:
  - A transição negativa não afeta a saída Q
  - O nível das entradas também não afeta a saída Q
  - Somente a transição positiva do clock pode alterar a saída Q, dependendo das entradas de controle S e R
  - As entradas de controle S e R são denominadas entradas síncronas de controle (pois controlam para qual estado o flip-flop vai no momento da transição do clock)
- Um flip-flop S-R com clock também pode ser acionado por transição negativa. A entrada de clock é representada com um inversor.
- Como ficaria a forma de onda de Q neste flip-flop se as entradas variassem como no slide anterior?



Entradas			Saída
S	R	CLK	Q
0	0	↓	Q <sub>0</sub> (sem alteração)
1	0	↓	1
0	1	↓	0
1	1	↓	ambíguo




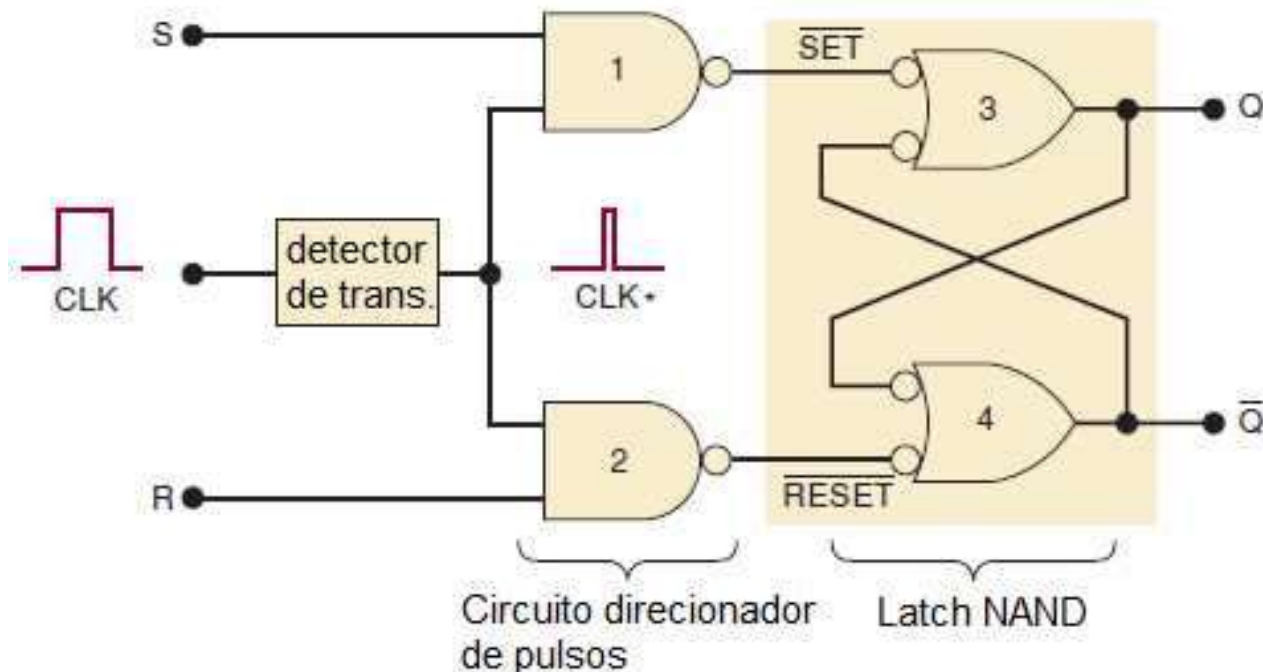
# Circuito interno de um flip-flop S-R com clock

- O flip-flop S-R com clock de transição positiva pode ser construído com os seguintes elementos:
  - Um latch básico de portas NAND (portas NAND 3 e 4)
  - Um circuito de direcionamento de pulsos (portas NAND 1 e 2)
  - Um circuito detector de transição de pulso.



    
# Circuito detector de transição

- Construído com base no atraso de uma porta (inversor)
- Produz um pulso de alguns nanosegundos de duração.



 
# Flip-flop J-K com clock

- A figura mostra um outro tipo de circuito básico de memória, o flip-flop J-K.
- As entradas J e K controlam o estado do flip-flop da mesma forma que no flip-flop S-R, porém  $J=K=1$  não leva o circuito numa situação ambígua.
- Se  $J=K=1$ , a saída Q irá para o estado oposto no momento da transição do clock. Isso é chamado modo “toggle” de operação.
- Com o modo “toggle”, com  $J=K=1$ , a saída Q mudará de estado a cada transição de clock.




J	K	CLK	Q
0	0	↑	$Q_0$ (no change)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	$\bar{Q}_0$ (toggles)

# Flip-flop J-K com clock

 


J	K	CLK	Q
0	0	↑	$Q_0$ (no change)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	$\overline{Q_0}$ (toggles)

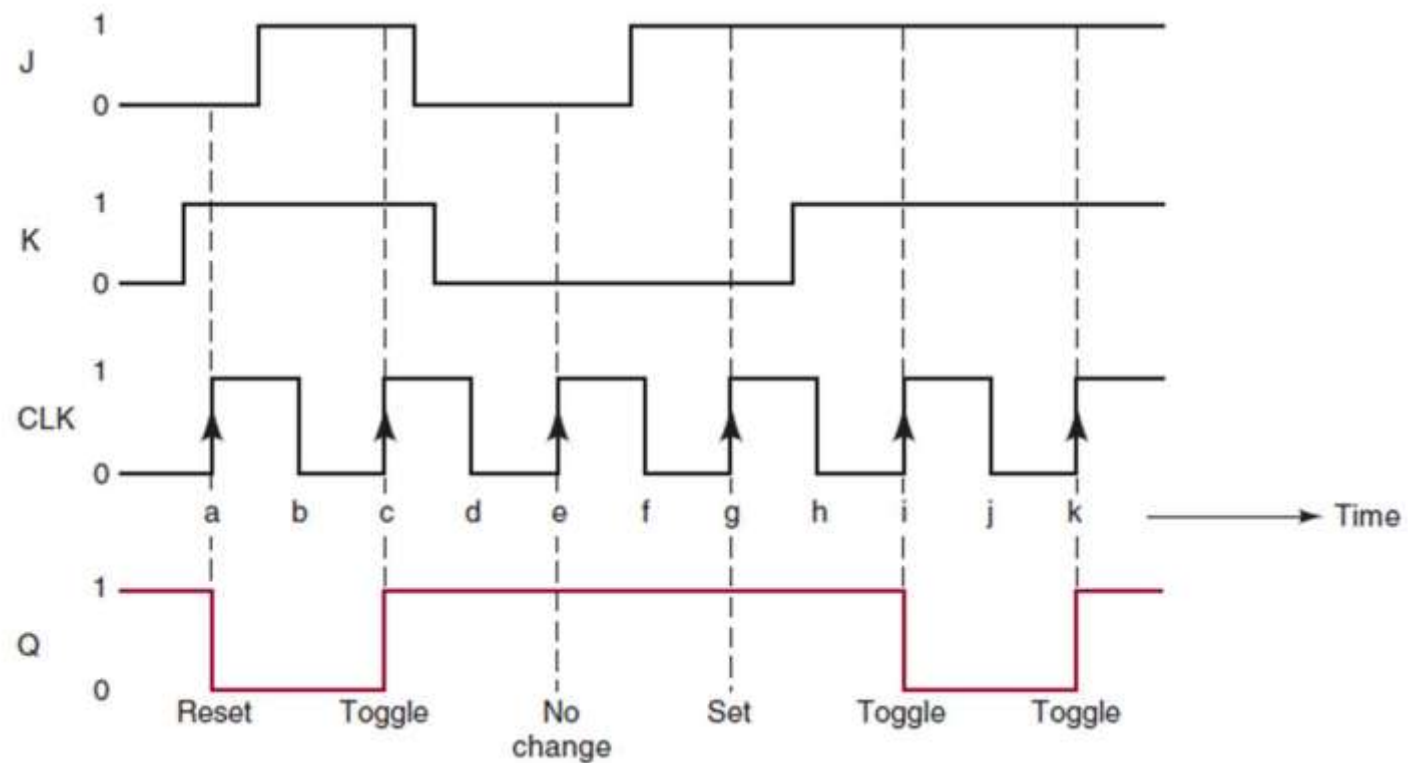

 
# Flip-flop J-K com clock

- O flip-flop J-K é muito mais versátil que o flip-flop RS, pois não tem nenhum estado ambíguo.
- Além disso, o modo “toggle” é muito útil e bastante utilizado em qualquer tipo de contador binário.
- O flip-flop J-Kb faz tudo que o S-R faz com um “plus” a mais que é o modo “toggle”.
- O flip-flop J-K também pode operar por transição negativa:



J	K	CLK	Q
0	0	↓	$Q_0$ (no change)
1	0	↓	1
0	1	↓	0
1	1	↓	$\bar{Q}_0$ (toggles)
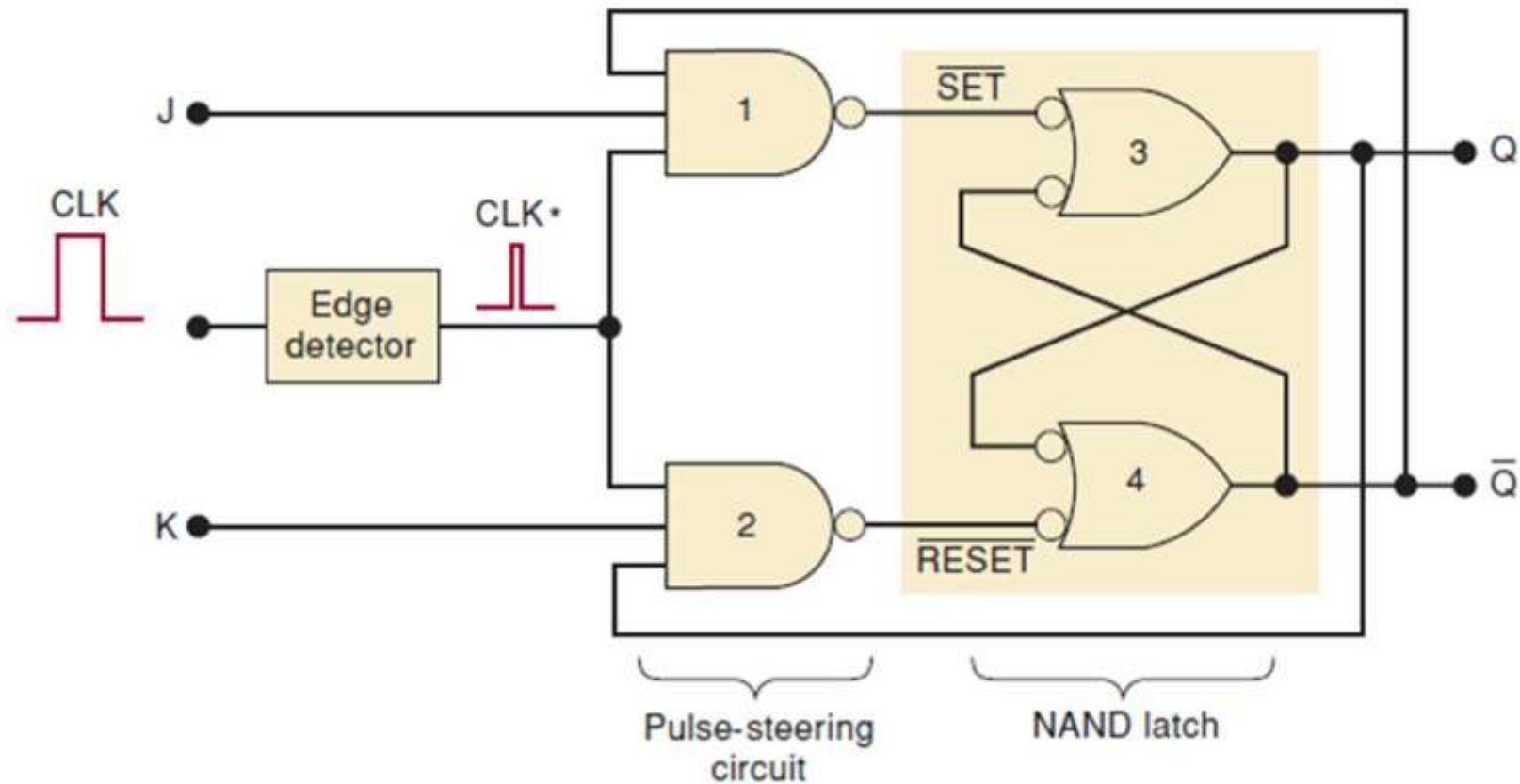
# Circuito interno de um flip-flop J-K com clock






# Questões para Revisão


1. Verdadeiro ou falso? Um flip-flop J-K pode ser usado como um flip-flop S-R, mas um flip-flop S-R não pode ser usado como um flip-flop J-K.
2. Um flip-flop J-K possui alguma combinação de entradas que leve o flip-flop a um estado incerto? (estado ambíguo)
3. Quais estados de J e K vão sempre setar Q na ocorrência de uma transição de clock?
 
# Flip-flop D com clock


- Diferentemente dos anteriores, o flip-flop D possui apenas uma entrada síncrona
- A operação do flip-flop D é bem simples: a saída Q será igual à entrada D no momento da transição de clock



D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1

 


# Implementação do flip-flop D

 

- Também pode ser feito com um flip-flop S-R
- Pra que serve? A principal aplicação é a transferência de dados paralela

# Transferência de dados paralela

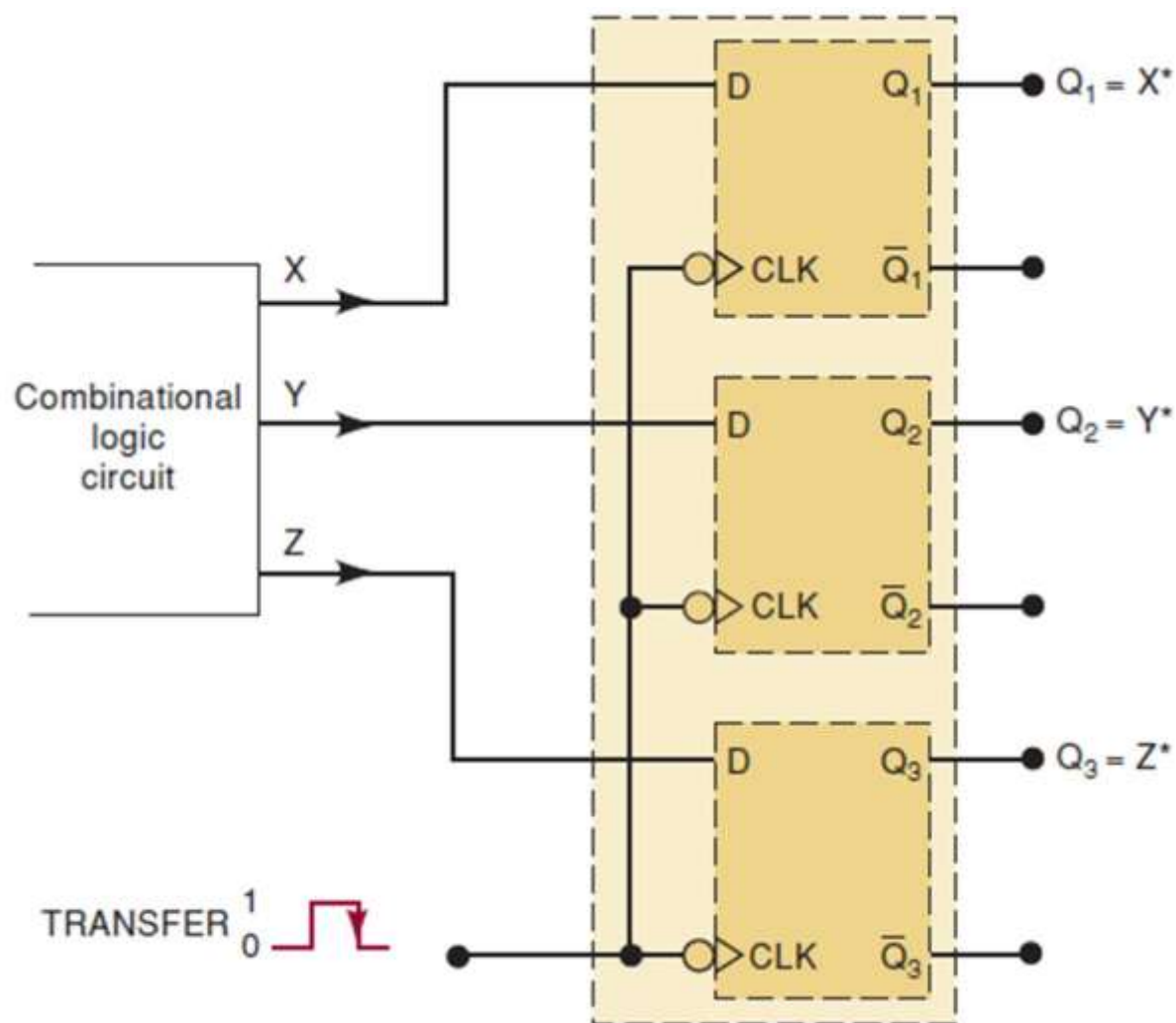

\*After occurrence of NGT




# Questões para Revisão

1. Na última forma de onda apresentada, o que acontecerá com a saída Q se a entrada D ficar permanentemente em nível baixo?
2. Verdadeiro ou falso? A saída Q será igual à entrada D sempre.
3. Pode um flip-flop J-K ser usado para transferência de dados?

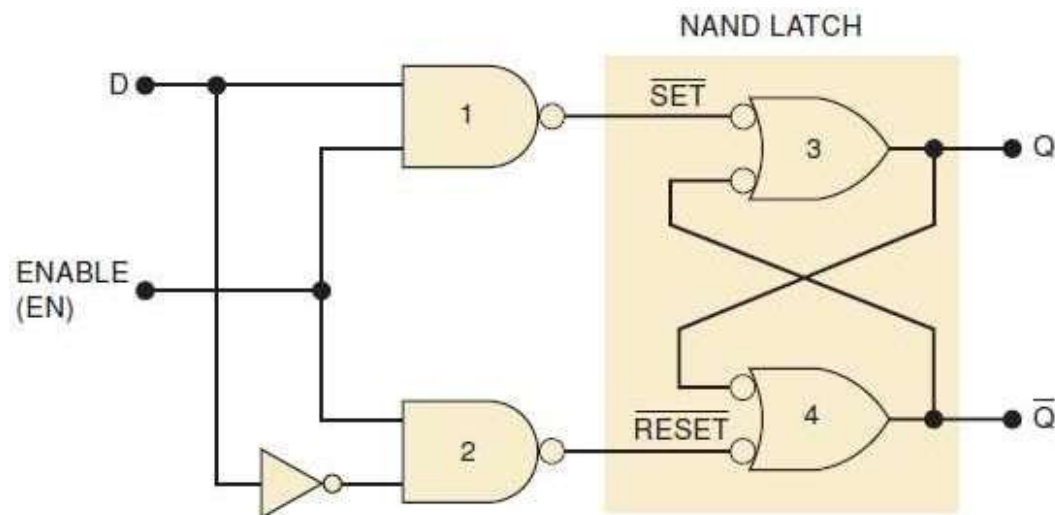
# Latch D (latch transparente)

- Se o detector de transição não for usado, o resultado é o circuito abaixo
- Se  $EN=1$ ,  $Q$  será exatamente igual a  $D$ . Isso é chamado modo transparente
- Se  $EN=0$ , a saída  $Q$  fica “congelada”.




Inputs		Output
EN	D	Q
0	X	$Q_0$ (no change)
1	0	0
1	1	1

 \*X\* indicates "don't care."  
 $Q_0$  is state Q just prior to EN going LOW.


 
# Exemplo

- Determine a forma de onda Q para um latch D com as entradas EN e D variando como mostrado abaixo. Assuma que  $Q=0$  inicialmente.






# Questões para Revisão

1. Qual a diferença de funcionamento do latch D para o flip-flop D com clock?
2. Verdadeiro ou falso? Um latch D está em seu modo transparente quando  $EN=0$ .
3. Verdadeiro ou falso? Em um latch D, a entrada D pode afetar a saída Q somente se  $EN=1$ .
4. Como é possível usar o flip-flop D para operar no modo “toggle”?


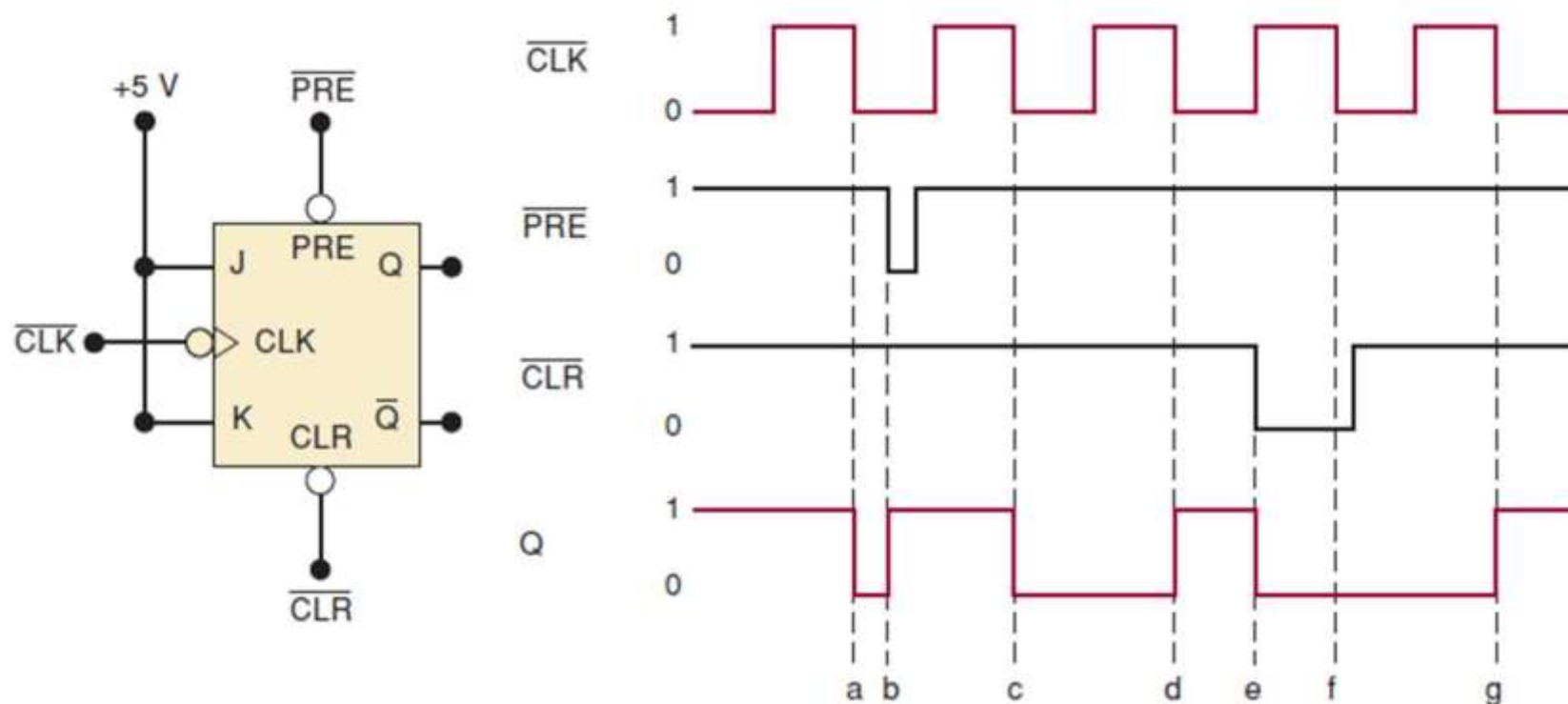
# Entradas Assíncronas $\overline{\text{PRESET}}$ e $\overline{\text{CLEAR}}$

- Geralmente os flip-flops possuem duas entradas assíncronas  $\overline{\text{PRESET}}$  e  $\overline{\text{CLEAR}}$  usadas para inicializar o flip-flop.
- $\overline{\text{PRESET}}$  e  $\overline{\text{CLEAR}}$  inibem todas as outras entradas.




# Questões para Revisão

1. Qual a diferença na operação de uma entrada síncrona e uma entrada assíncrona?
2. Um flip-flop D pode responder às entradas D e CLK enquanto a entrada assíncrona  $\overline{PRE} = 1$  ?
3. Liste as condições para um flip-flop J-K disparado com transição positiva de clock e entradas assíncronas do tipo ativo-BAIXO operar no modo “toggle”?

 
# Flip-flop T

- Um flip-flop T tem uma única entrada (T).
- Quando  $T=0$ , o flip-flop está no modo “sem alteração”, similar a um flip-flop J-K com  $J=K=0$
- Quando  $T=1$ , o flip-flop está no modo “toggle”, similar a um flip-flop J-K com  $J=K=1$ .




# Exercícios

 1. Assumindo  $Q = 0$  inicialmente, aplique os sinais  $x$  e  $y$  mostrados abaixo nas entradas SET e RESET de um latch NAND. Desenhe a forma de onda das saídas  $Q$  e  $\bar{Q}$ .
2. Inverta  $x$  e  $y$  e repita o exercício, mas para um latch NOR.




# Exercícios

 3. Aplique os sinais x, y e z do exercício anterior no circuito abaixo e determine o gráfico da saída Q. Assuma  $Q = 0$  inicialmente.



# Exercícios

 
4. Aplique as formas de onda abaixo em um flip-flop S-R disparado por transição positiva de clock e desenhe a forma de onda da saída Q. Repita o exercício para o flip-flop S-R disparado por transição negativa de clock. Assuma  $Q = 0$  inicialmente.





# Exercícios

 5. Aplique a forma de onda abaixo em um flip-flop J-K disparado por transição **negativa** de clock. Assuma  $Q = 1$  inicialmente.



# Exercícios

A. Mostre como o flip-flop J-K pode operar no modo “toggle”. Então aplique um sinal de 10KHz na entrada CLK e desenhe a forma de onda da saída Q.

B. Conecte Q desse flip-flop na entrada CLK de outro flip-flop J-K com  $J=K=1$ . determine a frequência do sinal na saída Q desse flip-flop.



# Exercícios


A. Aplique as formas de onda S e CLK do exercício 4 em um flip-flop D ativado por transição positiva de clock e desenhe a forma de onda da saída Q resultante. Assuma  $Q = 0$  inicialmente.

B. Repita o exercício usando os sinais R e CLK no mesmo flip-flop.

C. Repita 7.A e 7.B usando um flip-flop D ativado por transição negativa.


# Exercícios

 8. Compare a operação de um latch D com entrada EN e um flip-flop D disparado pela borda negativa do clock, aplicando os sinais abaixo.



# Exercícios

 9. Determine a forma de onda da saída Q do flip-flop abaixo. Assuma  $Q = 0$  inicialmente.




# Exercícios

**10.** Repita o exercício anterior para um flip-flop D acionado por transição negativa de clock com entradas assíncronas tipo ativo-BAIXO. Assuma que D é mantido em nível BAIXO e Q está inicialmente em nível ALTO.

# Multivibrador monoestável


- Um circuito relacionado com flip-flops são os chamados “One Shot”.
- Os flip-flops podem ser chamados de multivibradores bi-estáveis.
- O “One Shot” é um multivibrador monoestável, pois o estado  $Q=1$  é chamado de “quase estável”, pois fica nesse estado por um período fixo de tempo  $t_p$ .
- O tempo  $t_p$  pode variar de nanosegundos até algumas dezenas de segundos
- Geralmente baseia-se em dois componentes externos:  $R_T$  e  $C_T$ .

# Multivibrador monoestável

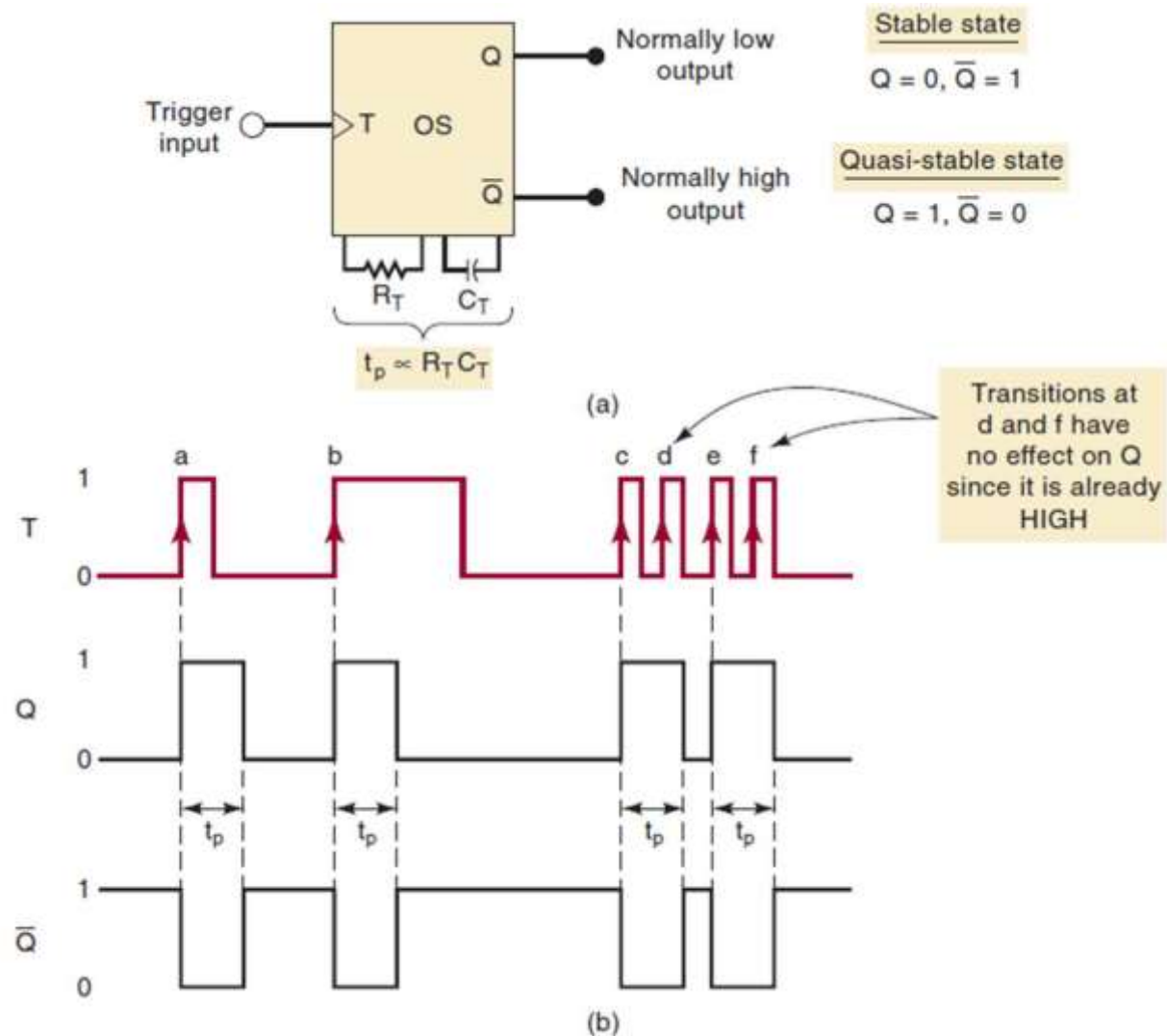

 
# Multivibrador monoestável

- O circuito “One Shot” (OS) pode ser do tipo com redisparo ou não.



(a)

 


(b)




# Circuitos Geradores de Clock

- Flip-flops: multivibradores bi-estáveis (dois estados estáveis)
- One Shot: multivibradores monoestáveis (um estado estável)
- Terceira categoria: multivibradores **astáveis** (nenhum estado estável)
- Um multivibrador astável comuta livremente entre 0 e 1 podendo ser usado para gerar um sinal de clock.
- Um circuito muito comum é o oscilador Schmitt-Trigger, que usa uma porta inversora tipo schmitt-trigger.

# Osciladores Schmitt-Trigger

 
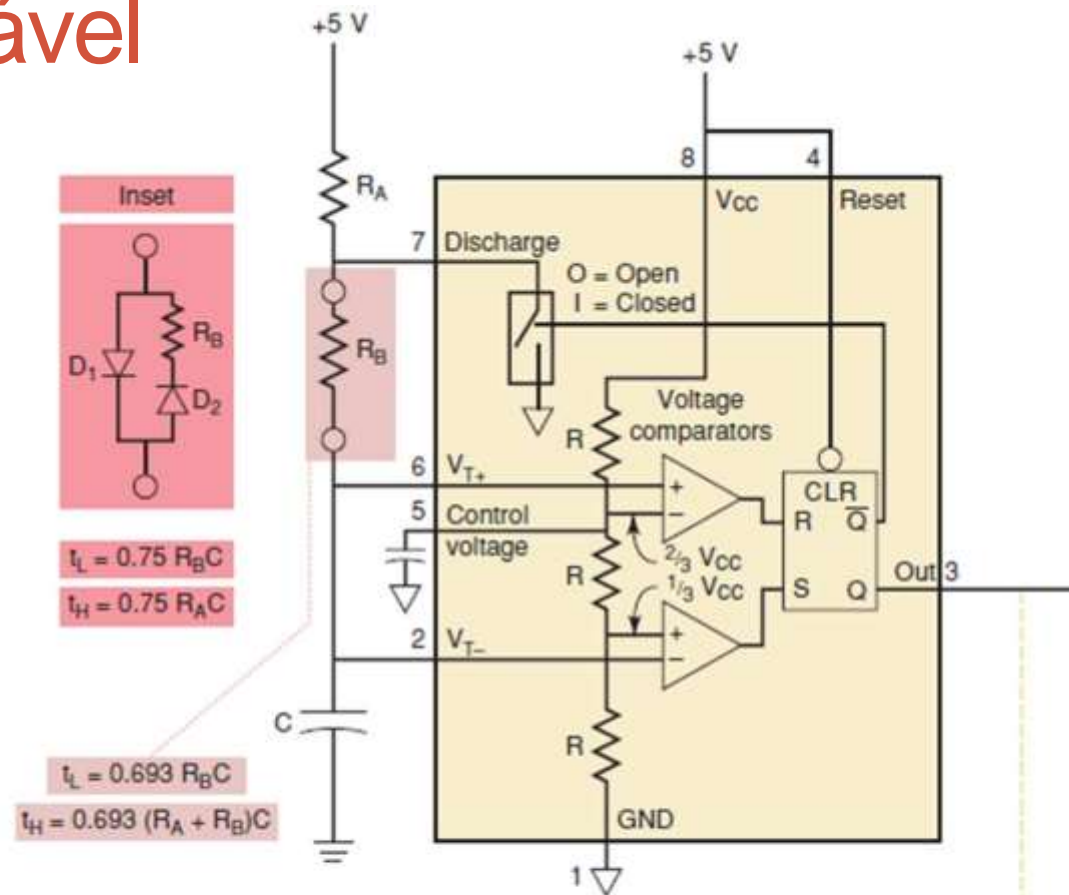
# Timer 555 usado como um multivibrador astável




$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$   
 $R_A + R_B < 6.6 \text{ M}\Omega$   
 $C \geq 500 \text{ pF}$

$$T = t_L + t_H$$

$$F = \frac{1}{T}$$
 
$$\text{Duty cycle} = \frac{t_H}{T} \times 100\%$$



# Exemplo

- Calcule a frequência e o ciclo de trabalho (duty cycle) do multivibrador astável 555 com os seguintes componentes:

$$C = 0.001 \mu\text{F}, R_A = 2.2 \text{ k}\Omega, R_B = 100 \text{ k}\Omega.$$

- Solução:

$$t_L = 0.693(100 \text{ k}\Omega)(0.001 \mu\text{F}) = 69.3 \mu\text{s}$$

$$t_H = 0.693(102.2 \text{ k}\Omega)(0.001 \mu\text{F}) = 70.7 \mu\text{s}$$

$$T = 69.3 + 70.7 = 140 \mu\text{s}$$

$$f = 1/140 \mu\text{s} = 7.29 \text{ kHz}$$

$$\text{duty cycle} = 70.7/140 = 50.5\%$$